

راه اندازی موتور با کلید سلکتوری سه حالته

در این مقاله می‌خواهم به راه اندازی موتور با یک کلید سلکتوری بپردازم
برای اینکار یک کلید سلکتوری سه حالته نیاز داریم که مطابق تصویر به اینورتر وصل میکنیم



تنظیمات پارامترها :

اعمال فرامین از ترمینال های خارجی $P0.02=1$

سیم بندی دوسیمه حالت یک $P4.11=0$

راستگرد $P4.00=1$

چپگرد $P4.01=2$

در اینجا اگر کلید سه حالت را روی حالت ۱ بگذارم موتور راستگرد اگر روی حالت صفر بگذارم موتور متوقف و اگر روی دو بگذارم موتور چپگرد میشود